
 


Circuitos Sequenciais

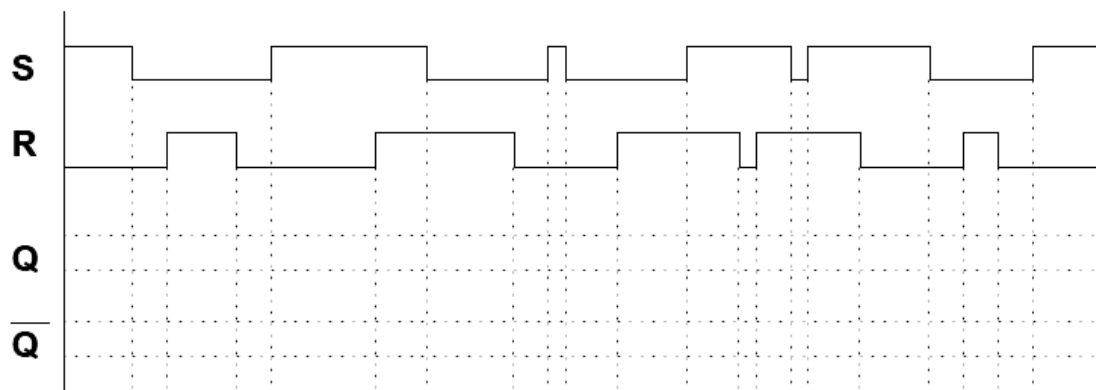
1. Represente as saídas do Latch SR assíncrono correspondente ao seguinte diagrama temporal




2. Complete o diagrama temporal do Latch RS assíncrono



 
3. Complete o diagrama temporal do Latch SR síncrono sensível ao nível zero



 
4. Complete o diagrama temporal do Latch D sensível ao nível alto



 
5. Complete o diagrama de tempo do latch D Síncrono sensível ao flanco descendente:



 6. Complete o diagrama temporal do flip-flop ativo no flanco ascendente



7. Desenhe as saídas D, C, B e A

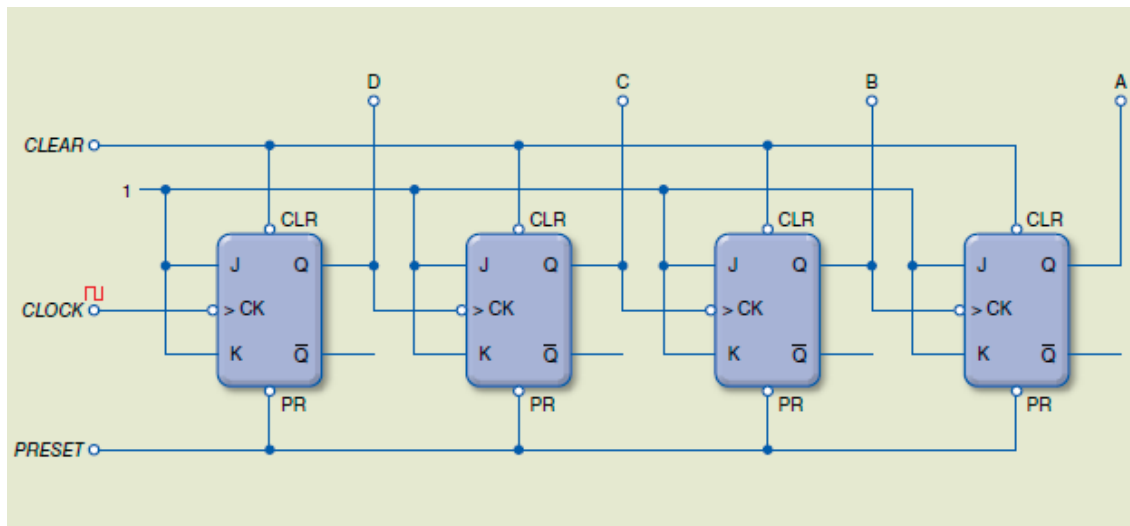

8. Complete o diagrama temporal do Latch T

